



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA**



**DISEÑO DIGITAL MODERNO**

PROFESORA

**M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez**

**Equipo No.4**

NOMBRES DE LOS ALUMNOS

**Gómez Luna Alejandro**

**Guzmán Mercado Sergio Francisco**

**Pardo Reyna Anelissa Allizon**

**GRUPO 1**

PROYECTO FINAL. RELOJ DIGITAL

CALIFICACIÓN

---

OBSERVACIONES:

--

## Índice

Especificaciones.....	1
Diagrama de bloques. ....	1
Diagrama de bloques funcionales. ....	2
Código documentado. ....	3
Código fuente en VHDL. ....	9
Conclusiones generales.....	12
Referencias. ....	12


## Especificaciones.

Diseñar un reloj digital, empleando 6 displays de 7 segmentos, de los cuales los displays menos significativos corresponden a los segundos, los displays centrales a los minutos y los más significativos a las horas.


- Los displays correspondientes a los segundos deben contar del 0 al 59.
- Los displays correspondientes a los minutos deben contar del 0 al 59.
- Los displays correspondientes a las horas deben contar del 0 al 23.

Además se deben implementar tanto un botón que incremente los minutos y otro que incremente las horas, así como una entrada que permita reiniciar el reloj digital.


## Diagrama de bloques.

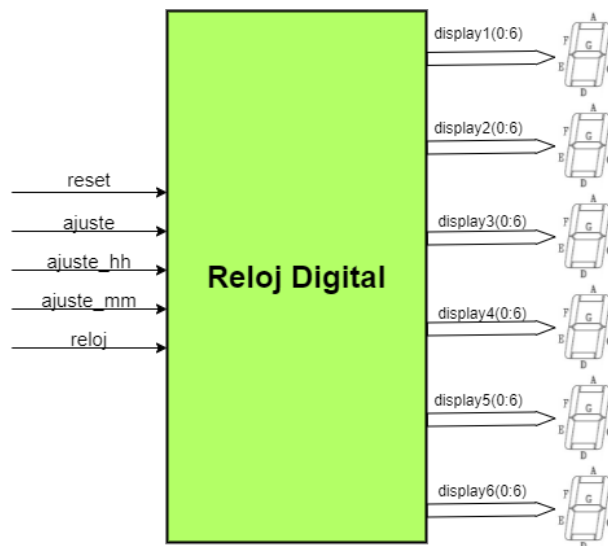

En el diagrama de bloques, se requieren como entradas un dip switch que reseteará todos los displays a 00:00:00, un segundo dip switch que coloque el reloj en modo de ajuste, este servirá para que el reloj pueda ser ajustado haciendo uso de dos botones (*ajuste\_hh* y *ajuste\_mm*) y la señal de reloj de la tarjeta FPGA DE10-lite de 50 MHz, el cual se debe ajustar con un divisor de frecuencia para que otorgue una señal a 1 Hz exacto, el cual es equivalente a 1 segundo. Las salidas corresponden a 6 displays de 7 segmentos, donde podrá ser visualizado el reloj de la siguiente manera:

 

## Diagrama de bloques funcionales.

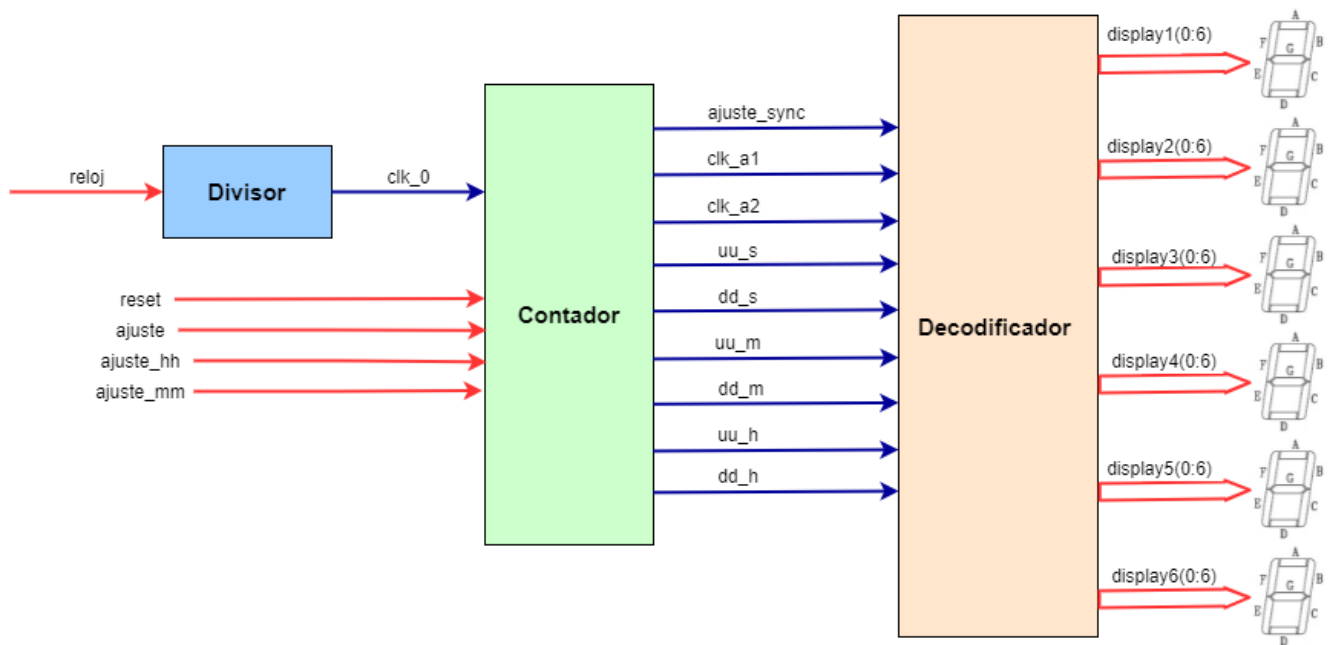

Para el proyecto se requieren 5 entradas físicas, la entrada de reloj de 50MHz de la tarjeta FPGA DE10-lite, dos dip switch, el primero, al ser puesto en bajo resetea la salida del reloj a 00:00:00, mientras que el segundo, al ponerlo en alto el reloj entra en modo de ajuste de manera que los minutos y las horas puedan ser modificados haciendo uso de dos push buttons, ajuste\_hh para las horas y ajuste\_mm para los minutos.

La entrada de reloj de 50MHz ingresa al bloque funcional *Divisor*, dicho bloque se encarga de sacar una señal 1 Hz, equivalente a 1 segundo, esta señal será empleada para obtener 5 señales síncronas, con las cuales sera posible incrementar las unidades y decenas de los segundos, minutos y horas obteniendo así 6 variables a decodificar, además en este mismo bloque se obtienen como salida 3 señales, las cuales corresponden al modo de ajuste y a los respectivos push buttons, en otras palabras se define el suceso que ocurre si se oprime determinado botón o dip switch. Finalmente las señales y variables anteriores son decodificadas para su correcta visualización en los displays de 7 segmentos haciendo uso del bloque *Decodificador*.

## Código documentado.

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  Entity reloj_digital is
7  port(
8      reloj:in std_logic;
9      reset,ajuste:in std_logic;
10     ajuste_hh,ajuste_mm:in std_logic;
11     display1,display2,display3,display4,display5,display6: out std_logic_vector(0 to 6));
12
13 end reloj_digital;
```

Una vez declaradas las bibliotecas, definimos la entidad, la cual, siguiendo el diagrama de bloques funcionales se tienen como entradas *std\_logic* el reloj de la tarjeta FPGA DE10-lite, los dip switch de reset y ajuste, y los push buttons que modificaran los minutos y las horas (ajuste\_hh, ajuste\_mm), teniendo así un total de 5 entradas.

Como salidas se tienen 6 displays de 7 segmentos, de esta forma cada display será un vector que va del 0 al 6.

```
15  architecture Behavioral of reloj_digital is
16
17     --Señales de reloj para controlar cada bit referido al reloj
18     signal clk0,clk1,clk2,clk3,clk4,clk5: std_logic := '0'; --señales del contador para cada display
19
20     signal clk_a1,clk_a2:std_logic:='0'; --señales de ajuste minutos y horas de push button
21     signal ajuste_sync:std_logic; -- señal de modo de ajuste en dipswitch
22
23     constant max: integer := 50000000;
24     constant med: integer := max/2;
25
26     --Cuenta
27     signal cuenta: integer range 0 to max; -- se asigna la señal de reloj
28
29     -- Decodificador:
30
31     function Deco(digito:integer) return std_logic_vector is
32     variable display:std_logic_vector(0 to 6);
33
34     begin
35         case digito is
36             when 0 => display := "0000001";--0
37             when 1 => display := "1001111";--1
38             when 2 => display := "0010010";--2
39             when 3 => display := "0000110";--3
40             when 4 => display := "1001100";--4
41             when 5 => display := "0100100";--5
42             when 6 => display := "1100000";--6
43             when 7 => display := "0001111";--7
44             when 8 => display := "0000000";--8
45             when 9 => display := "0000100";--9
46             when others => null;
47         end case;
48         return(display);
49     end Deco;
50
51 begin
```

A continuación declaramos las señales que se emplearan dentro de los bloques funcionales, se tienen 6 señales *clk0* a *clk5*, estas señales se comportaran de manera síncrona es decir serán las encargadas de llevar los flancos de reloj de modo que se puedan incrementar en determinado momentos unidades y decenas de segundos, minutos y horas.

Las señales *clk\_a1* y *clk\_a2* corresponden a los eventos asociados a los push buttons, de igual forma la señal *ajuste\_sync*, corresponde al evento del dip switch para entrar en modo de ajuste.

```
signal clk_a1,clk_a2:std_logic:='0'; --señales de ajuste minutos y horas de push button
signal ajuste_sync:std_logic; -- señal de modo de ajuste en dipswitch
```

Las siguientes declaraciones serán útiles para realizar el divisor de frecuencia, es por ello que se requieren dos constantes, las cuales delimitaran la señal de 50 MHz y la mitad de esta, es decir 25 MHz, de igual forma una señal que se emplea únicamente internamente dentro del bloque funcional *Divisor* y no como salida para su manipulación por otros bloques funcionales.

```
constant max: integer := 50000000;
constant med: integer := max/2;

--Cuenta
signal cuenta: integer range 0 to max; -- se asigna la señal de reloj
```

Las siguientes sentencias corresponden a una función, la cual servirá como decodificador, ya que las operaciones que se realizan dentro de los bloques funcionales están operadas a números enteros, y la salida a una representación *std\_logic\_vector*. De esta manera, con la función es posible transformar números enteros y obtener una salida vectorial que correspondería a un display de 7 segmentos genérico con cualquier representación numérica del 0 al 9.

```
function Deco(digito:integer) return std_logic_vector is
    variable display:std_logic_vector(0 to 6);
begin
    case digito is
        when 0 => display := "0000001";--0
        when 1 => display := "1001111";--1
        when 2 => display := "0010010";--2
        when 3 => display := "0000110";--3
        when 4 => display := "1001100";--4
        when 5 => display := "0100100";--5
        when 6 => display := "1100000";--6
        when 7 => display := "0001111";--7
        when 8 => display := "0000000";--8
        when 9 => display := "0000100";--9
        when others => null;
    end case;
    return(display);
end Deco;
```

El siguiente bloque de código corresponde al bloque funcional *Divisor*

```
52 Begin
53
54 -- Se establece el reloj a 1Hz lo equivalente a 1 segundo exacto
55
56 Divisor: process (reloj)
57
58 begin
59 if(rising_edge(reloj) and reloj='1') then
60 if(cuenta < max) then
61 cuenta <= cuenta + 1; --incrementa la cuenta
62 else
63 cuenta <= 1; --reinicia la cuenta
64 end if;
65 if (cuenta <= med) then
66 clk0 <= '0';
67 else
68 clk0 <= '1';
69 end if;
70 end if;
71 end process;
72
```

Como se puede observar, se toma como argumento la señal de reloj así como las dos constantes que delimitaran a la señal, su punto máximo y medio, la señal llamada *cuenta* únicamente servirá para establecer una señal de reloj a 1 Hz (evidentemente con flancos positivos y negativos) asignada a `clk0`, de esta manera se obtiene un divisor de frecuencia a 1 segundo exacto.

El bloque funcional de *Contador* se muestra a continuación:

```

73  -- Se definen los elementos del reloj
74
75  Contador: process (clk0,reset,ajuste,ajuste_hh,ajuste_mm)
76
77      variable uu_s: integer range 0 to 10;
78      variable dd_s: integer range 0 to 6;
79      variable uu_m: integer range 0 to 10;
80      variable dd_m: integer range 0 to 6;
81      variable uu_h: integer range 0 to 10;
82      variable dd_h: integer range 0 to 3;
83
84      begin
85
86          -- Se establece el reseteo del reloj
87
88          if (reset='0') then
89              uu_s:=0;
90              dd_s:=0;
91              uu_m:=0;
92              dd_m:=0;
93              uu_h:=0;
94              dd_h:=0;
95          else
96
97              -- Se establece el contador de segundos a 60 (unidades)
98
99              if (rising_edge(clk0) and clk0='1') then
100
101                  uu_s:= uu_s+1;
102                  clk1 <= '0';
103                  if (uu_s = 10) then
104                      uu_s := 0;
105                      clk1 <= '1';
106                  end if;
107              end if;
108          end if;
109
110          -- (decenas)
111
112          if (rising_edge(clk1) and clk1='1') then
113
114              dd_s := dd_s + 1;
115              clk2 <= '0';
116              if (dd_s = 6) then
117                  dd_s := 0;
118                  clk2 <= '1';
119              end if;
120          end if;
121      end if;
122  end process;

```

Dentro del contador, primero se declaran las variables (ya que al ser síncronas, su valor permanecerá en espera hasta un evento y luego cambiara), como se puede ver cada variable se delimita a su definición, es decir las unidades de segundo solo pueden tomar valores del 0 al 9, mientras que las decenas del 0 al 5, pues conforme transcurran los flancos de reloj a 1 Hz lo máximo que pueden formar es un 59 y posteriormente regresar a 00, lo mismo ocurrirá con los minutos, sin embargo quedan acotados a flancos de reloj mas lentos y para las horas, las unidades de hora solo pueden tomar valores del 0 al 9, pero las decenas de hora solo pueden tomar valores del 0 al 2, al ser un formato de 24 horas, lo máximo que pueden formar

es un 23, y posteriormente cambiar a 00, evidentemente con flancos de reloj más lentos en comparación con los minutos.

```
variable uu_s: integer range 0 to 10;
variable dd_s: integer range 0 to 6;
variable uu_m: integer range 0 to 10;
variable dd_m: integer range 0 to 6;
variable uu_h: integer range 0 to 10;
variable dd_h: integer range 0 to 3;
```

La primer instrucción que realiza el bloque funcional es la de resetear el reloj a 00:00:00 en caso de que se oprima el botón asociado al *reset*.

```
-- Se establece el reseteo del reloj

if (reset='0') then
    uu_s:=0;
    dd_s:=0;
    uu_m:=0;
    dd_m:=0;
    uu_h:=0;
    dd_h:=0;
```

En caso de que no se tenga el evento de reseteo, se establece el contador para los segundos.

```
else
    -- Se establece el contador de segundos a 60 (unidades)
    if (rising_edge(clk0) and clk0='1') then
        uu_s:= uu_s+1;
        clk1 <= '0';
        if (uu_s = 10) then
            uu_s := 0;
            clk1 <= '1';
        end if;
    end if;
    -- (decenas)
    if (rising_edge(clk1) and clk1='1') then
        dd_s := dd_s + 1;
        clk2 <= '0';
        if (dd_s = 6) then
            dd_s := 0;
            clk2 <= '1';
        end if;
    end if;
```

Para el contador de las unidades de segundos se emplea la señal dada por el divisor, es decir *clk0* la cual trabaja a 1 Hz. De este bloque de sentencias se destaca que se forma una nueva señal síncrona cuyos flancos positivos dependen de la variable *uu\_s*, esta señal *clk1* servirá para el contador de la variable *dd\_s* por su naturaleza de sincronía.

De la misma manera se forma otra señal síncrona, *clk2*, la cual depende de la variable *dd\_s*.

```
124 -- Se establece la señal de ajuste de los segundos
125
126 -- Sincronizacion de segundos
127
128 if (falling_edge(clk0) and clk0='0') then
129     ajuste_sync <= ajuste;
130 end if;
131
132 clk_a1 <= (clk2 and not ajuste_sync) or (ajuste_mm and ajuste_sync);
133
```



Con esta sentencia se declara que si se tiene un flanco negativo de la señal `clk0`, entonces se operará en modo de ajuste, ahora bien, la sentencia de la línea 132, al entrar en modo de ajuste, para los minutos se debe asociar su push botton, entonces existen dos casos, cuando `clk2` ya existe pero no se entro en modo ajuste entonces se hace una copia de la señal dependiente del contador de las decenas de segundo o en caso de que exista un evento de ajuste para los minutos presionando su botón asociado y además se esta operando en modo de ajuste, entonces la señal `clk_a1` operará como la responsable de ajustar directamente los minutos con cada evento del botón.

Ahora el contador de los minutos toma como entrada `clk_a1` independientemente de que esta señal opere en modo de ajuste o no lo haga (ya que ahora se tiene una señal síncrona dependiente del contador de las decenas de segundo, es decir `clk2`).

```
134 -- Se establece el contador de minutos a 60 (Unidades)
135
136 if (rising_edge(clk_a1) and clk_a1='1') then
137
138     uu_m:= uu_m+1;
139     clk3 <= '0';
140
141     if (uu_m=10) then
142         uu_m := 0;
143         clk3 <= '1';
144     end if;
145 end if;
146
147 --Decenas
148
149 if (rising_edge(clk3) and clk3='1') then
150
151     dd_m := dd_m + 1;
152     clk4 <= '0';
153
154     if (dd_m = 6) then
155         dd_m := 0;
156         clk4 <= '1';
157     end if;
158 end if;
```

De este bloque de sentencias se destaca que se forma una nueva señal síncrona cuyos flancos positivos dependen de la variable `uu_m`, esta señal `clk3` servirá para el contador de la variable `dd_s` por su naturaleza de sincronía.

De la misma manera se forma otra señal síncrona, `clk4`, la cual depende de la variable `dd_m`.

Es importante notar que si `clk_a1` entra en modo de ajuste, las siguientes líneas operaran de forma normal, ya que lo que se busca con el ajuste es que la cuenta se pueda manipular físicamente por un botón, de esta manera se incrementarían las unidades y decenas de minuto.

Mismo caso de ajuste para los minutos se tendrá para las horas con la siguiente sentencia:

```
160 -- Se establece la señal de ajuste a los minutos
161
162 clk_a2 <= (clk4 and not ajuste_sync) or (ajuste_hh and ajuste_sync);
163
```

Al entrar en modo de ajuste, para las horas se debe asociar su push botton, entonces existen –nuevamente- dos casos, cuando clk4 ya existe pero no se entró en modo ajuste entonces se hace una copia de la señal dependiente del contador de las decenas de minuto o en caso de que exista un evento de ajuste para las horas presionando su botón asociado y además se está operando en modo de ajuste, entonces la señal clk\_a2 operará como la responsable de ajustar directamente las horas con cada evento del botón.

Ahora el contador de las horas toma como entrada clk\_a2 independientemente de que esta señal opere en modo de ajuste o no lo haga (ya que ahora se tiene una señal síncrona dependiente del contador de las decenas de minuto, es decir clk4).

```
164 -- Se establece la señal de ajuste a las horas (unidades)
165
166 if (rising_edge(clk_a2) and clk_a2='1') then
167     uu_h := uu_h + 1;
168     clk5 <= '0';
169
170     if (uu_h = 10) then
171         uu_h := 0;
172         clk5 <= '1';
173     end if;
174 end if;
175
176 --Decenas
177
178 if (rising_edge(clk5) and clk5 = '1') then
179     dd_h := dd_h+1;
180 end if;
181 if (dd_h = 2 and uu_h = 4) then
182     uu_h := 0;
183     dd_h := 0;
184 end if;
185 end if;
```

De este bloque de sentencias se destaca que se forma una nueva señal síncrona cuyos flancos positivos dependen de la variable uu\_h, esta señal clk5 servirá para el contador de la variable dd\_h por su naturaleza de sincronía. En este punto ya no se crea una nueva señal síncrona dependiente, pues ya no existe otro contador, sin embargo se valida que si el contador de las decenas y las unidades toma los valores de 2 y 4 (formato de 24) entonces se coloque un 0 tanto para las unidades de hora como para las decenas de hora.

Es importante notar que si clk\_a2 entra en modo de ajuste, las siguientes líneas operaran de forma normal, ya que lo que se busca con el ajuste es que la cuenta se pueda manipular físicamente por un botón, de esta manera se incrementarían las unidades y decenas de hora.

Finalmente se hacen llamadas a la función decodificadora para que transforme los valores enteros (correspondientes a las unidades y decenas de segundo, minuto y hora) a vectores para que puedan ser visualizados en cada respectivo display de 7 segmentos.

```

189   display1 <= Deco(uu_s);
190   display2 <= Deco(dd_s);
191   display3 <= Deco(uu_m);
192   display4 <= Deco(dd_m);
193   display5 <= Deco(uu_h);
194   display6 <= Deco(dd_h);
195
196   end process;
197 end Behavioral;
198

```

## Código fuente en VHDL.

```

library IEEE;
Use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
Use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
Use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

Entity reloj_digital is
    port(reloj:in std_logic;
          reset,ajuste:in std_logic;
          ajuste_hh,ajuste_mm:in std_logic;
          display1,display2,display3,display4,display5,display6: out std_logic_vector(0 to 6));
end reloj_digital;

architecture Behavioral of reloj_digital is

    --Señales de reloj para controlar cada variable referida al reloj
    signal clk0,clk1,clk2,clk3,clk4,clk5: std_logic := '0';

    signal clk_a1,clk_a2:STD_LOGIC:='0'; --señales de ajuste minutos y horas de push button
    signal ajuste_sync:std_logic; -- señal de modo de ajuste en dip switch

    constant max: integer := 50000000;
    constant med: integer := max/2;

    --Cuenta
    signal cuenta: integer range 0 to max; -- se asigna la señal de reloj

    -- Decodificador:

    function Deco(digito:integer) return std_logic_vector is
        variable display:std_logic_vector(0 to 6);

        begin
            case digito is
                when 0 => display := "0000001";--0
                when 1 => display := "1001111";--1
                when 2 => display := "0010010";--2
                when 3 => display := "0000110";--3
                when 4 => display := "1001100";--4
                when 5 => display := "0100100";--5
                when 6 => display := "1100000";--6
                when 7 => display := "0001111";--7
                when 8 => display := "0000000";--8
                when 9 => display := "0000100";--9
                when others => null;
            end case;
            return(display);
        end Deco;

Begin

```

```
-- Se establece el reloj a 1Hz lo equivalente a 1 segundo exacto
Divisor: process (reloj)
```

```
begin
    if(rising_edge(reloj) and reloj='1') then
        if(cuenta < max) then
            cuenta <= cuenta + 1; --incrementa la cuenta
        else
            cuenta <= 1; --reinicia la cuenta
        end if;
        if (cuenta <= med) then
            clk0 <= '0';
        else
            clk0 <='1';
        end if;
    end if;
end process;
```

```
-- Se definen los elementos del reloj
Contador: process (clk0,reset,ajuste,ajuste_hh,ajuste_mm)
```

```
    variable uu_s: integer range 0 to 10;
    variable dd_s: integer range 0 to 6;
    variable uu_m: integer range 0 to 10;
    variable dd_m: integer range 0 to 6;
    variable uu_h: integer range 0 to 10;
    variable dd_h: integer range 0 to 3;
```

```
begin
```

```
-- Se establece el reseteo del reloj
```

```
if (reset='0') then
    uu_s:=0;
    dd_s:=0;
    uu_m:=0;
    dd_m:=0;
    uu_h:=0;
    dd_h:=0;
```

```
else
```

```
-- Se establece el contador de segundos a 60 (unidades)
```

```
    if (rising_edge(clk0) and clk0='1') then

        uu_s:= uu_s+1;
        clk1 <= '0';
        if (uu_s = 10) then
            uu_s := 0;
            clk1 <= '1';
        end if;
    end if;
```

```
-- (decenas)
```

```
    if (rising_edge(clk1) and clk1='1') then

        dd_s := dd_s + 1;
        clk2 <= '0';
        if (dd_s = 6) then
            dd_s := 0;
            clk2 <= '1';
        end if;
    end if;
```

```
-- Se establece la señal de ajuste de los segundos
```

```
-- Sincronizacion de segundos
```

```

    if (falling_edge(clk0) and clk0='0') then
        ajuste_sync <= ajuste;
    end if;

    clk_a1 <= (clk2 and not ajuste_sync) or (ajuste_mm and ajuste_sync);
-- Se establece el contador de minutos a 60 (Unidades)

    if (rising_edge(clk_a1) and clk_a1='1') then

        uu_m:= uu_m+1;
        clk3 <= '0';

        if (uu_m=10) then
            uu_m := 0;
            clk3 <= '1';
        end if;
    end if;

--Decenas

    if (rising_edge(clk3) and clk3='1') then

        dd_m := dd_m + 1;
        clk4 <= '0';

        if (dd_m = 6) then
            dd_m := 0;
            clk4 <= '1';
        end if;
    end if;

-- Se establece la señal de ajuste a los minutos

    clk_a2 <= (clk4 and not ajuste_sync) or (ajuste_hh and ajuste_sync);

-- Se establece la señal de ajuste a las horas (unidades)

    if (rising_edge(clk_a2) and clk_a2='1') then
        uu_h := uu_h + 1;
        clk5 <= '0';

        if (uu_h = 10) then
            uu_h := 0;
            clk5 <= '1';
        end if;
    end if;

--Decenas

    if (rising_edge(clk5) and clk5 = '1') then
        dd_h := dd_h+1;
    end if;
    if (dd_h = 2 and uu_h = 4) then
        uu_h := 0;
        dd_h := 0;
    end if;
end if;

-- Salida en display, usando la funcion Deco

display1 <= Deco(uu_s);
display2 <= Deco(dd_s);
display3 <= Deco(uu_m);
display4 <= Deco(dd_m);
display5 <= Deco(uu_h);
display6 <= Deco(dd_h);

end process;
end Behavioral;

```

## Conclusiones generales.

Con la elaboración del proyecto final logramos poner en práctica lo aprendido a lo largo del curso de diseño digital moderno, tanto de laboratorio como de teoría, desde nuestro punto de vista, el realizar el reloj digital fue de cierta forma un reto ya que logramos conjuntar en un solo bloque funcional lo que correspondería a 6 bloques funcionales (1 por cada unidad y decena de segundos, minutos y horas), ahorrando de esta forma procedimientos repetitivos. De igual forma logramos diseñar un algoritmo que permitiera al divisor de frecuencia obtener una salida a 1 segundo exacto de manera que la visualización de la hora en los displays fuera acorde a un estándar. Desde nuestro punto de vista gracias a este proyecto tenemos la noción de como es que trabajan y funcionan los relojes digitales comerciales, además de que no es tan complicado diseñarlos en cuanto a su respectivo funcionamiento.

## Referencias.

- Baker, G. (febrero de 2002). *The rising\_edge function*. Obtenido de [https://www2.cs.sfu.ca/~ggbaker/reference/std\\_logic/1164/rising\\_edge.html](https://www2.cs.sfu.ca/~ggbaker/reference/std_logic/1164/rising_edge.html)
- Lenguaje descripción de hardware: VHDL*. (s.f.). Obtenido de [http://www1.frm.utn.edu.ar/tecnicad1/\\_private/Apuntes/VHDL.pdf](http://www1.frm.utn.edu.ar/tecnicad1/_private/Apuntes/VHDL.pdf)
- Múltiples Procesos en una Arquitectura*. (s.f.). Obtenido de [https://www.utm.mx/~merg/AC/vhdl/7\\_multiples\\_procesos.pdf](https://www.utm.mx/~merg/AC/vhdl/7_multiples_procesos.pdf)
- Sánchez Élez, M. (julio de 2014). *INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN VHDL*. Obtenido de [https://eprints.ucm.es/id/eprint/26200/1/intro\\_VHDL.pdf](https://eprints.ucm.es/id/eprint/26200/1/intro_VHDL.pdf)