

Nombre: Gómez Luna Alejandro


Grupo: 1

Tarea #7

Especificaciones

Se requiere el diseño de un sistema digital que recorra dentro de 4 displays de 7 segmentos el mensaje “5 POCHOCLO”


Contenido memoria

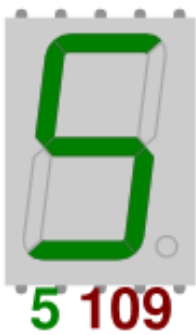


L6	L5	L4	L3	L2	L1	L0
1	1	0	1	1	0	1




L6	L5	L4	L3	L2	L1	L0
1	1	1	0	0	1	1

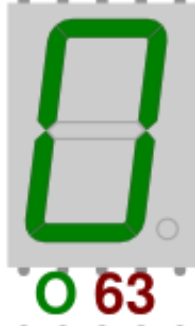


L6	L5	L4	L3	L2	L1	L0
0	1	1	1	1	1	1

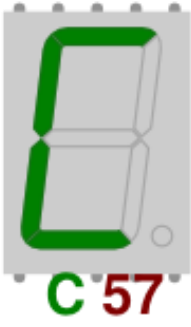


L6	L5	L4	L3	L2	L1	L0
0	1	1	1	0	0	1

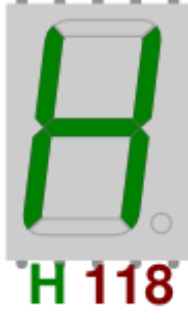


L6	L5	L4	L3	L2	L1	L0
1	1	1	0	1	1	0

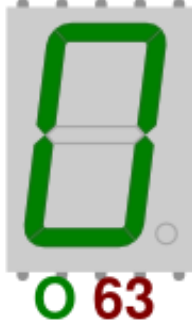


L6	L5	L4	L3	L2	L1	L0
0	1	1	1	1	1	1

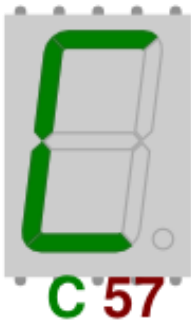

L6	L5	L4	L3	L2	L1	L0
0	1	1	1	0	0	1

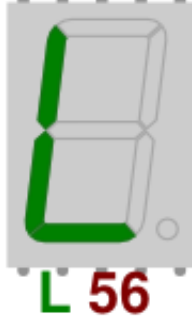

L6	L5	L4	L3	L2	L1	L0
0	1	1	1	0	0	0

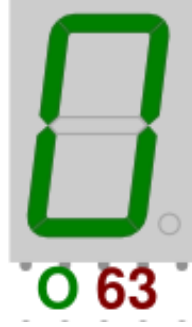

L6	L5	L4	L3	L2	L1	L0
0	1	1	1	1	1	1

$R_0 = 5$

$R_1 =$ Todos los bits apagados

$R_2 = P$

$R_3 = O$

$R_4 = C$

$R_5 = H$

$R_6 = L$

$R_7 =$ Todos los bits apagados

Circuito Lógico

