

Tarea #6

Tabla de transición de estados

Entradas + E. Presente	E. Siguiete	Salidas
$\$1000, \500 $+ Q_1^t Q_0^t$	$Q_1^{t+1} Q_0^{t+1}$	VGCE
0000	00	1000
0001	01	1100
0010	00	1001
0011	****	****
0100	01	1000
0101	10	1100
0110	00	1001
0111	****	****
1000	10	1000
1001	10	1110
1010	00	1001
1011	****	****
1100	****	****
1101	****	****
1110	****	****
1111	****	****

Selección del Flip-Flop JK

Q Output		Inputs	
Present State	Next State	J_n	K_n
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

Tabla codificada al JK ya simplificada

Con $V = V_{CC}$, $J_1 = K_1$ y $J_0 = K_0$

Entradas + E. Presente	E. Siguiete	Salidas
$\$1000, \500 $+ Q_1^t Q_0^t$	$J_1 J_0$	GCE
0000	00	000
0001	00	100
0010	10	001
0011	****	****
0100	01	000
0101	11	100
0110	10	001
0111	****	****
1000	10	000
1001	11	110
1010	10	001
1011	****	****
1100	****	****
1101	****	****
1110	****	****
1111	****	****

Mapas de Karnaugh

$Q_1 Q_0$ \ \$1 \$5	00	01	11	10
00	0	0	*	1
01	0	1	*	1
11	*	*	*	*
10	1	1	*	1

$$J_1 = Q_1 + \$1 + Q_0 \$5$$

$Q_1 Q_0$ \ \$1 \$5	00	01	11	10
00	0	1	*	0
01	0	1	*	1
11	*	*	*	*
10	0	0	*	0

$$J_0 = \overline{Q_1} \$5 + Q_0 \$1$$

$Q_1 \ Q_0 \backslash \$1 \ \5	00	01	11	10
00	0	0	*	0
01	1	1	*	1
11	*	*	*	*
10	0	0	*	0

$$G = Q_0$$

$Q_1 \ Q_0 \backslash \$1 \ \5	00	01	11	10
00	0	0	*	0
01	0	0	*	1
11	*	*	*	*
10	0	0	*	0

$$C = Q_0 \$1$$

$Q_1 \ Q_0 \backslash \$1 \ \5	00	01	11	10
00	0	0	*	0
01	0	0	*	0
11	*	*	*	*
10	1	1	*	1

$$E = Q_1$$

Circuito Lógico

